

中ホール 照明設備 1

2014. 08(中ホール資料1/3)

設 備	規 格・備 考
調 光 室	<p style="text-align: center;">《PRE SHOOT》 丸茂電機製</p> <p>記憶: 最大2000シーン (キュー数+チェイスのステップ数) * キュー データの構造は、ページ単位での記憶となります * COMOS・JASCII(FD)読込可能ですが、キュー No. が変わってしまいます</p> <p>プリセットフェーダー: 100本×3段 *200本×1段へ切替え可</p> <p>キューフェーダー: 20本 0~999ページ/計1000ページ スタックフェーダー: 20本 チャンネルマスター: 5本 チェイスフェーダー: 2系統 100パターン99ステップ</p> <p>DMX回線: 客席中通路後ろ 2系統 舞台下手操作盤 3系統 ブリッジ 各2系統 FR, 1CL, 上手ギャラリー 各1系統 持込卓用パッチ卓 (大マルチ、丸茂1ケーブル、DMX512)</p> <p>負荷回路: 3kw 302回路 6kw 56回路</p>
仮 設 電 源	<p>3相4線 300A=90KVA (舞台下手奥)</p> <p>ネジサイズ: ネジ径 10mmΦ レンチ 17</p>
動 力 電 源	<p>3相3線 200V75Aブレーカー (舞台上手奥、下手奥 各1つ) *道具迫り、オーケストラピットの動力電源と同回路。</p> <p>ネジサイズ: ネジ径 8mmΦ レンチ 13</p>
純 直 回 路	<p>客席中通路後ろ 30C型 2口</p>

富士市文化会館 ロゼシアター

中ホール 照明設備 2

2014.08(中ホール資料2/3)

設 備	回路・常設器具/《移動機材》				
S u s *Bor回路 切替え不可 60A 直/調 切替え可	プロセニアムSus	30A C型	12回路	HQE-120S 1kw 8台 CSQ 1kw 8台	
	ポータルブリッジ	1Bor 中・外		各4回路	4色/W・W・72・78(各14灯)
			30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台
		1Sus	60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台
			15A 平行直	3回路	
			DMX回線	2系統	
	1ブリッジ	2Bor 中・外		各4回路	4色/W・W・72・78(各18灯)
			30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台
		2Sus	60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台
			15A 平行直	3回路	
			DMX回線	2系統	
	2ブリッジ	3Bor 中・外		各4回路	4色/W・W・72・78(各18灯)
		中UH 中・外		各4回路	4色/71・72・63・22(各16灯)
			30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台
3Sus		60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台	
		15A 平行直	3回路		
		DMX回線	2系統		
3ブリッジ		30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台	
		60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台	
	4Sus	15A 平行直	3回路		
			DMX回線	2系統	
UH	中・外		各8回路	8色/71・72・78・63・22・W・W・W(各16灯)	
バックSus	30A C型	4回路		《PARライト 1N 20台》 《FQ 1.5kw 12台》	
フロア *60A 直/調 切替え可	客席WC 上下別	30A C型	各2回路		
	オーケストラピット	30A C型	4回路		
	花道 上下別	30A C型	各4回路	《LHQ85w 2色(各6灯) 2本》	
	フットライト	30A C型	4回路	《LHQ85w 4色(各3灯) 7本》	
	前	30A C型	8回路		
	上下別		30A C型	各20回路	
			60A C型	各6回路	
	奥 上中下別	30A C型	各4回路		
LH用 上下別	60A C型	各4回路	4色/72・59・22・40(各2灯) 8本		

富士市文化会館 ロゼシアター

中ホール 照明設備 3

2014.08(中ホール資料3/3)

設 備	回路・常設器具 / 《移動機材》		
F R	上下別	30A C型 各16回路	CSQ 1kw 18台
		15A 平行直 各2回路	RIKURII 750w 19° 2台, 26° 4台
		DMX回線 各1系統	
C L	第1シーリング	30A C型 12回路	CSQ 1kw 24台
		15A 平行直 3回路	
		DMX回線 1系統	
	第2シーリング	30A C型 20回路	CMQ 1.5kw 20台
		15A 平行直 4回路	
ポータルタワー	上下別	30A C型 各6回路	7C 1kw 6台
ギャラリー	下手	30A C型 5回路	7C 1kw 4台
		15A 平行直 3回路	
	上手	30A C型 5回路	7C 1kw 4台
		15A 平行直 3回路	
		DMX回線 1系統	
Conductor		30A C型 2回路	
P I N	(2CLセンター)	クセノンピン 2kw	XPS-2009SR/e 3台

富士市文化会館 ロゼシアター